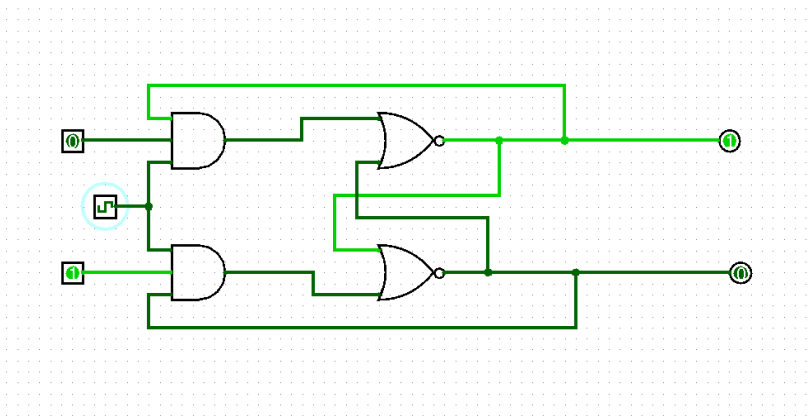


Diseño Esquemático


Flip-Flop JK




Truth Table

J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\overline{Q_0}$ (toggles)

Contador con flip flops

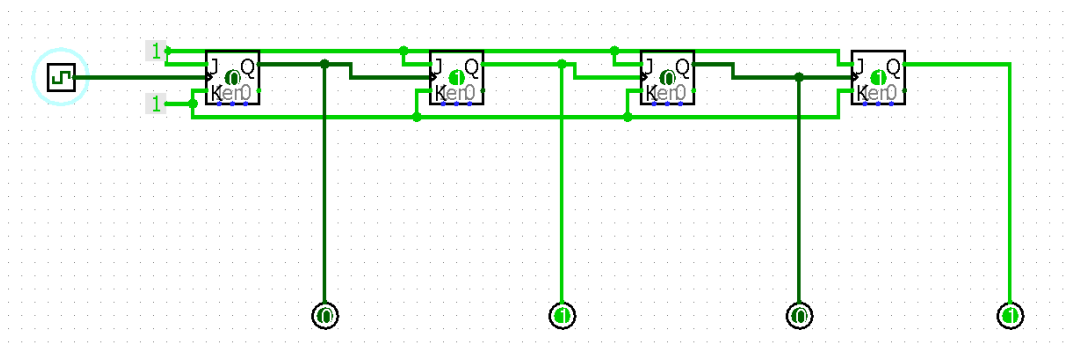

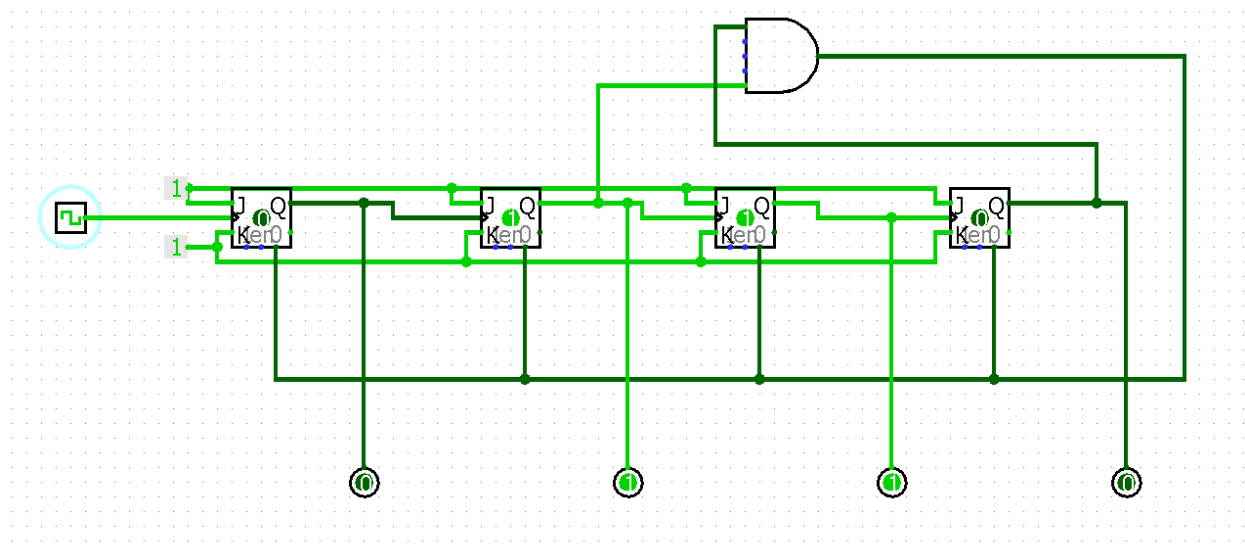Contador de década , se agrega condición para que se recete cuando llegue a 10



Contador a 99

